
## Napájecí zdroje


2. část

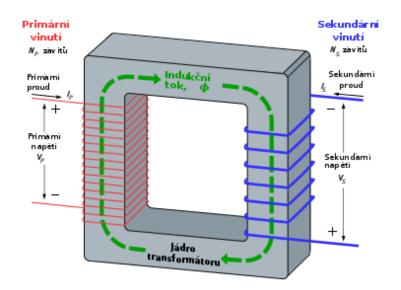
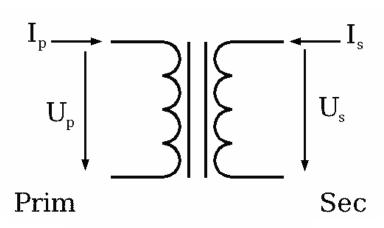
#### **Transformátor**

- Transformovat se dá pouze střídavé napětí
- Nejjednodušším prostředkem pro transformaci napětí (tzn. jeho zvýšení/snížení) je transformátor
- Transformátor se skládá z primární a sekundární cívky, které jsou navinuty na společném feromagnetickém jádru
- Primární vinutí slouží k převodu elektrické energie na magnetickou. Procházejícím proudem se vytváří magnetický tok, který indukuje napětí v sekundárním vinutí
- Velikost napětí indukované v sekundární cívce je dána poměrem počtu závitů primární a sekundární cívky
- Běžné transformátory jsou velké, těžké a neefektivní
- Účinnost klasických zdrojů s transformátorem je velmi nízká
- V moderním hardwaru se dnes již klasické transformátory nepoužívají














- Všechny ATX zdroje pro desktop počítače, ale i napájecí adaptery pro notebooky, nabíječky pro mobilní hardware apod. jsou tzv. spínané zdroje
- **Spínané zdroje** jsou charakteristické tím, že transformátor pracuje na **mnohem vyšší frekvenci**, než je původních 50 Hz střídavého napětí v elektrické rozvodné síti
- Napětí ze sítě je ve spínaném zdroji rychlým spínáním/vypínáním převedeno na impulsy s vysokou frekvencí
- Spínané zdroje mají vysokou účinnost, jsou malé, lehké, ale jsou složitější a jejich spolehlivost může ovlivněna kvalitou použitých součástek (zejména kondenzátorů a tranzistorů)
- Vstupní střídavé napětí (230 V, 50 Hz) přichází na vstup zdroje, jež je obvykle chráněn proti různým napěťovým a proudovým špičkám ze sítě
- Střídavé vstupní napětí je nejprve usměrněno na stejnosměrné v usměrňovači používá se klasický diodový můstek
- Tím vznikne pulzující stejnosměrné napětí s amplitudou cca 325 Voltů a frekvencí 100 pulzů za sekundu

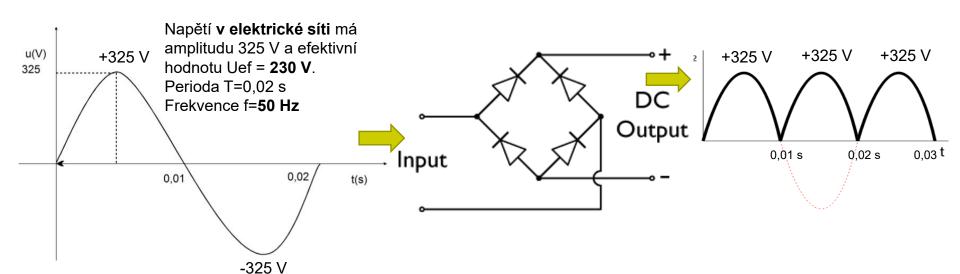



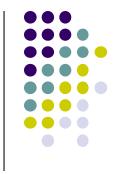

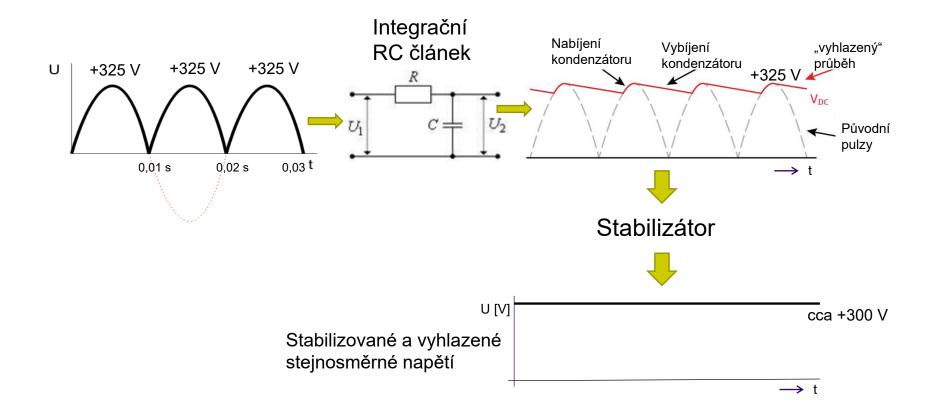- Stejnosměrné usměrněné pulzující napětí (amplituda 325 Voltů) je dále vyhlazeno pomocí "integračního článku", případně dalších složitějších stabilizačních obvodů
- K vyhlazení průběhu se využívá nabíjení a vybíjení velkého kondenzátoru




### Spínané zdroje

Vyhlazené stabilizované napětí je potom přivedeno na vstup "střídače"

 $\rightarrow$  t

- Střídač obsahuje vysoce výkonné spínací tranzistory, které signál velmi vysokou frekvencí (obvykle 50 kHz) spínají a vypínají – signál se tedy opět převede na střídavý, ale tentokrát má velmi vysokou frekvenci a obdélníkový průběh
- Rozměry a hmotnost zdroje mohou být tím menší, čím větší je pracovní kmitočet.
   Zvýší-li se např. z 50 Hz tisíckrát (na 50 kHz), rozměry transformátoru je možné zmenšit třicetkrát bude stačit malá jednoduchá lehká cívka

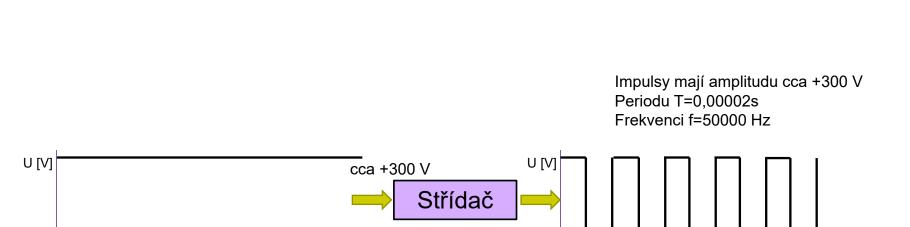


0,02 ms

0,04 ms 0,06 ms







- Vysokofrekvenční obdélníkový signál vstupuje do cívky s feritovým jádrem tzv. impulsní transformátor
- Tato cívka je velmi malá a lehká v porovnání s cívkami, které se používají v klasických transformátorech
- V sekundárním vinutí cívky se indukuje nízké vysokofrekvenční výstupní napětí,
- Tento vysokofrekvenční průběh se opět usměrní, vyhladí a stabilizuje, čímž vznikne nízké stejnosměrné napětí
- Velikost výstupního stejnosměrného napětí se dá regulovat rychlostí spínaní vstupního signálu
- Velikost výstupního napětí a proudu můžeme řídit střídou impulsů PWM pulzní šířková modulace
- Je-li výstupní napětí příliš malé, řídící obvod prodlouží délku pulzu.
- Při větším napětí na výstupu ji naopak zkrátí. Tento způsob řízení výstupního napětí je beze ztrát tepla.
- Stabilizátor pracuje s velkým rozsahem vstupních napětí, nevadí mu přepětí ani podpětí v síti
- Výstupní vysokofrekvenční napětí se opět vyhladí (použijí se velké výstupní kondenzátory)
- Rychlé spínání na vysokých kmitočtech je zdrojem rušení projevuje se jako pískání. Každý spínaný zdroj musí být proto dobře odrušen.

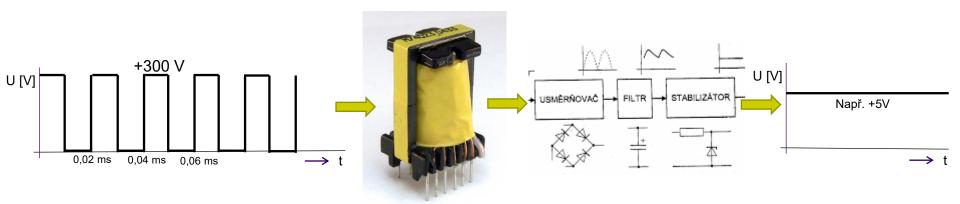





## Spínané zdroje

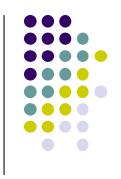

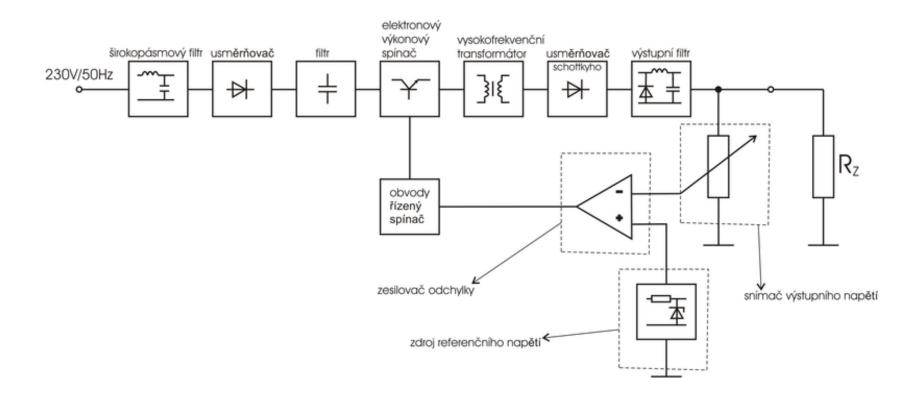

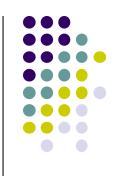

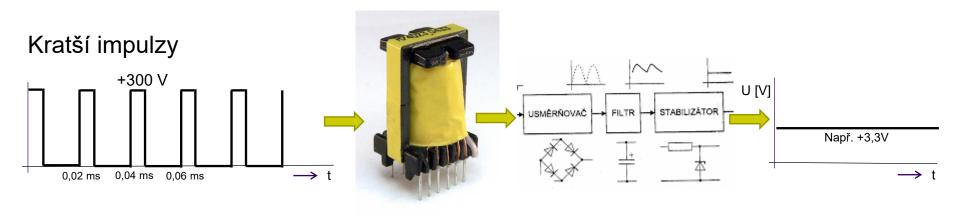



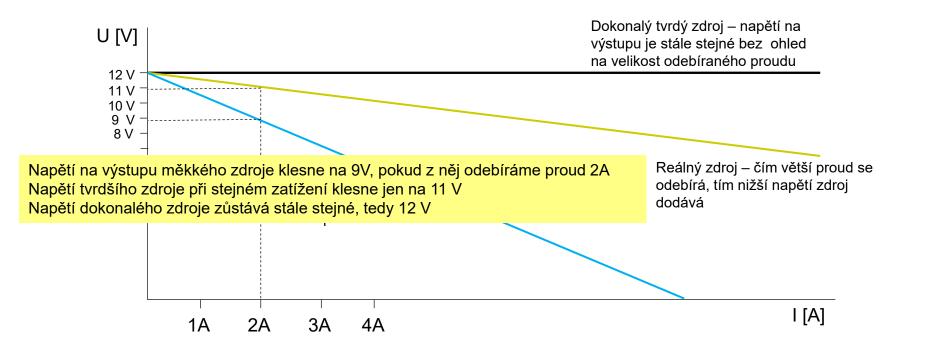
# Napájecí zdroje – posuzování kvality



- Zatěžovací charakteristika udává závislost výstupního napětí na zatížení (odebíraném proudu)
- Ideální zdroj by měl mít konstantní výstupní napětí nezávislé na velikosti výstupního proudu tvrdý zdroj
- Výstupní napětí reálného zdroje klesá, čím vyšší je odebíraný proud měkký zdroj
- U počítačového zdroje by pokles při maximálním proudu neměl být mimo toleranční mez (± 5% na linkách +12V, +5 V a +3,3 V nebo ± 10% na lince -12V)



## Napájecí zdroje – posuzování kvality



- Dalším důležitým parametrem, který vypovídá o kvalitě zdroje je zvlnění výstupního napětí
- Vzhledem k tomu, že výstupní napětí je získáno spínáním vysokého střídavého napětí a nabíjením kondenzátorů a následným vyhlazením a stabilizací, není jeho hodnota v čase stálá, ale obsahuje "zvlnění"
- Norma pro ATX napájecí zdroje definuje maximální přípustné zvlnění na jednotlivých výstupních linkách
  - +12 V a -12V zvlnění a amplitudou 120 mV
  - +5 V a +5 V standby zvlnění s amplitudou 50 mV
  - +3,3 V zvlnění s amplitudou 50 mV
- V ideálním případě by průběh výstupního napětí měl byl naprosto rovný a vyhlazený takový ideální zdroj ale neexistuje
- Zvlnění výstupního napětí větší, než udává norma, může mít vliv na stabilitu počítače a komponentů
- Zvlnění lze změřit osciloskopem zobrazením průběhu výstupního napětí (ideálně bychom měli vidět rovnou čáru) a odečtením amplitudy zvlnění
- Voltmetrem se úroveň zvlnění změřit nedá, protože ten nám ukáže střední hodnotu napětí a nikoliv okamžitou rychle se měnící hodnotu (zvlnění v čase zprůměruje)

## Napájecí zdroje – zvlnění výstupního napětí





## Napájecí zdroje – posuzování kvality



- Dalším parametrem, který lze posoudit kvalitu zdroje je doba
   Udržení výstupního napětí při výpadku
- Podle normy má každý zdroj být schopen udržet výstupní napětí po dobu alespoň 17 ms i při plném zatížení
- Reálná doba "imunity" vůči výpadku je dána především velikostí kapacity vstupního kondenzátoru (čím větší, tím lepší)
- Zajímavým parametrem je také pokles napětí při špičkovém a okamžitém zatížení – jak rychle zdroj reaguje na zvýšení odběru
- Rozjezd optické mechaniky nebo prudký nárust zatížení grafické karty nebo mikroprocesoru vyvolá krátkodobě malý pokles napětí (než zareaguje zpětnovazební regulace spínaného zdroje) a hodnota napětí by se měla i tak držet v tolerancích



- Uninterruptible Power Supply zdroj nepřerušovaného napájení funguje jako záložní zdroj napájení ochrana proti výpadku napájení
- Zajišťuje stálou dodávku elektřiny pro zařízení, která nesmějí být neočekávaně vypnuta
- Slouží také jako ochrana proti problémům s kvalitou dodávky energie v rozvodné síti
- Je obvykle zapojen mezi zdroj síťového napětí a vstup napájení chráněného zařízení
- UPS v případě výpadku dodávky elektřiny čerpá energii z akumulátoru
- Pokud není dodávka elektřiny z rozvodné sítě přerušena, je akumulátor udržován v nabitém stavu tzv. udržovacím nabíjecím proudem (proudem, který udržuje akumulátor 100% nabitý, ale při tom nezpůsobuje přebíjení ani zahřívání akumulátoru)
- V okamžiku přerušení dodávky elektřiny zajišťuje UPS napájení zařízení
- Stejnosměrné napětí akumulátoru (obvykle 12 V) je spínaným zdrojem (měničem)
  převedeno na vysoké střídavé (230 V) a zkonvertováno na sinusový harmonický
  průběh s frekvencí 50 Hz
- UPS obvykle obsahují 12 Voltové olověné akumulátory

- Základní parametry
- Nejdůležitějším parametrem UPS je kapacita akumulátorů, ze které vyplývá doba, po kterou je schopen dodávat energii v případě výpadku (často i několik hodin)
- Čím větší kapacita akumulátorů, tím je UPS dražší, větší a těžší
- Počet zásuvek kolik napájených zařízení jde připojit přímo k UPS
- Dalším klíčovým parametrem je maximální dodávaný výkon (např. 1000 W)
- Třetím důležitým parametrem je rychlost detekce výpadku a přepnutí na záložní provoz







- Kvalitní UPS obsahuje komunikační rozhraní (např. USB), kterým je připojen k chráněnému zařízení a může ho informovat o výpadku napájení
- Chráněné zařízení na informaci o výpadku reaguje uložením důležitých dat, ukončením aplikací nebo spuštěním různých záchranných akcí (např. výtah sjede do nejnižšího patra a odemkne zde dveře)
- O výpadku napájení také může být informován správce techniky, správce sítě například zasláním SMS
- Pokud UPS komunikační port neobsahuje, není schopna se zálohovaným zařízením komunikovat a bezpečné vypnutí zbývá tedy na uživateli, který je upozorněn např. akustickým signálem




- Offline UPS
- Nejjednodušší princip, který se využívá pro nejmenší výkony.
- Napájecí napětí z rozvodné sítě za normálního stavu prochází ze vstupu přímo na výstup
- Při přerušení napájení se přepne na výstup napětí z měniče a tvarovače, napájeného akumulátorem
- Tento typ UPS není schopen úpravy podpětí nebo přepětí v rozvodné síti.
- Prodleva při přepnutí na záložní napájení je okolo 20 ms (napájecí zdroj počítače obvykle po tuto dobu je schopen vydržet bez napájení, díky energii uložené v jeho velkých kondenzátorech)

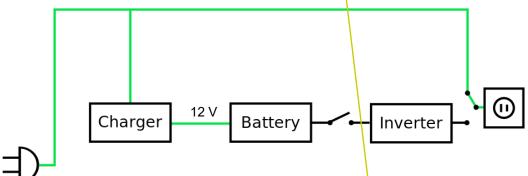
#### **Offline UPS**

Inverter = měnič. Dokáže převést nízké stejnosměrné napětí z akumulátoru na 230 V střídavých





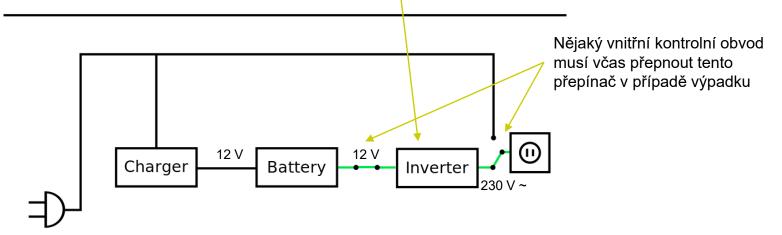Za normální situace prochází napětí ze sítě ze vstupu rovnou na výstup a vedle toho nabíječka udržuje nabitý akumulátor



Pří výpadku dodávky energie se automaticky přejde na napájení z akumulátoru




- Line-interactive UPS
- Dokáže stabilizovat výstupní napětí, aby se co nejvíce blížilo předepsanému napětí, aniž by přecházel na akumulátorové napájení
- Vstupní napětí z rozvodné sítě tedy není vedeno přímo na výstup, ale v cestě mu stojí stabilizační obvody
- Posílení nižšího napětí se říká boost, potlačení vyššího napětí buck nebo trim
- Při větší nestabilitě nebo při úplném výpadku vstupního napětí dochází k přepnutí výstupního napětí na napájení z akumulátoru
- Prodleva při přepnutí je 4 10 ms

#### **Line-interactive UPS**

upravit přepětí nebo podpětí Upravuje průběh střídávého napětí, odfiltruje nežádoucí frekvence (vyšší Automatic Voltage harmonické) a napěťové špičky Stabiliser (AVS) Switch 230 V 230 V ac Filter Charger Inverter dc 230 V Battery set


Stabilizuje napětí, dokáže

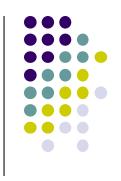

- Online UPS s dvojitou konverzí
- Vstupní napětí nejdříve sníží, poté se usměrní a následně střídačem opět zvýší na střídavé výstupní napětí 230 V
- Proces tedy vypadá přibližné takto: 230 V střídavých →12 V stejnosměrných → 230 V střídavých
- Do výstupního měniče je neustále připojen také výstup z akumulátorů
- Jde tedy o výstupní měnič, který vyrábí 230 V střídavých a který je neustále napájený jednak sníženým usměrněným napětím a dále napětím z akumulátorů
- Při jakémkoliv zkreslení či výpadku vstupního napětí nevzniká žádná prodleva při přepnutí na bateriový provoz
- jsou vhodné pro všechny typy zátěží, pro prostředí s výrazně nestabilní sítí a tam,
   kde by i krátká prodleva při přepnutí na záložní napájení mohla být fatální
- Tento typ UPS obsahují i tzv. bypass, který slouží pro přímé propojení vstupu a výstupu v případě nějakého problému
- Bypass se například sepne při přetížení, přehřátí nebo jiné chybě elektroniky UPS tedy napájení chráněného zařízení je možné i v případě chyby UPS (samotná UPS je jištěná proti své chybě)

## UPS s dvojitou konverzí



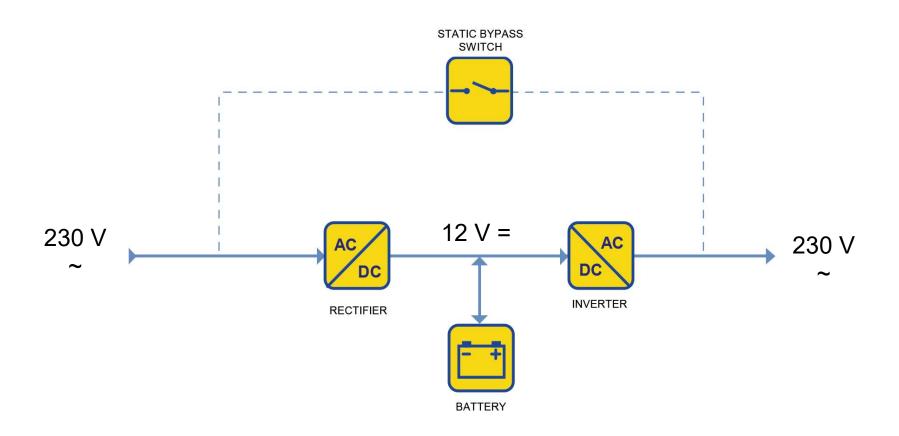

### **UPS** akumulátory



- Používají se olověné akumulátory (stejné jako autobaterie)
- Tento typ akumulátoru je nevhodný pro použití v mobilních zařízeních
- Je velmi těžký a má špatnou energetickou hustotu maximálně 35 Wh/kg (což je asi 6x méně než Li-Pol)
- Akumulátory se udržují stále nabité
- Akumulátory obsahují nebezpečnou kyselinu sírovou
- Životnost akumulátorů je velmi dobrá (několik let), ale není neomezená
- Akumulátory postupem času stárnou a jednoho dne se budou muset vyměnit (podobně jako autobaterie v autě)
- Dokáží dodávat velmi vysoký výkon (při startování roztočí motor automobilu)
- Při nabíjení se mohou uvolňovat nebezpečné hořlavé/výbušné plyny (vodík) místnost by měla být větraná
- Mají dobrý poměr cena/kapacita který hraje zásadní roli (UPS který by používal Li-lon nebo Li-Pol akumulátor by byl sice menší a lehký, ale velmi drahý a navíc by hrozilo nebezpečí požáru)

### Doporučená videa

- https://www.youtube.com/watch?v=mzRJvGVyG8U
- https://www.youtube.com/watch?v=uobEkCMODAQ

- https://www.youtube.com/watch?v=3dM0RB24lcs
- https://www.youtube.com/watch?v=bqA\_3OZvKYQ